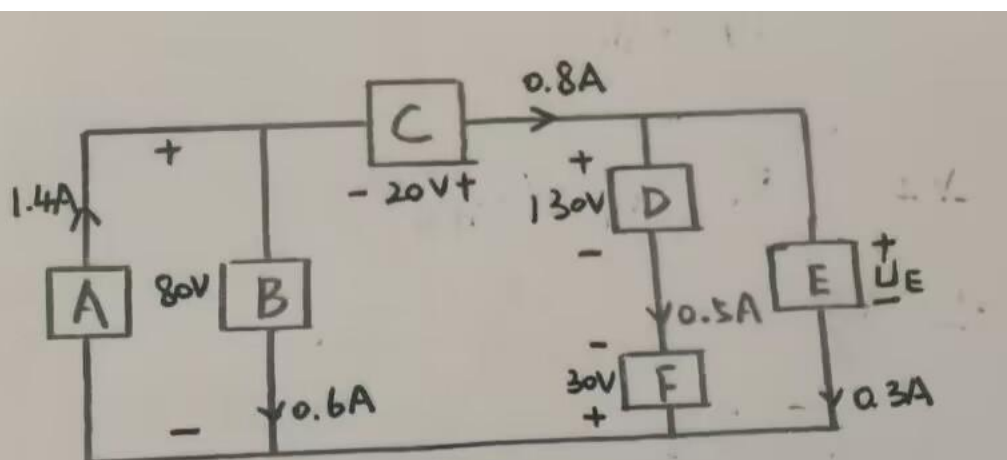


# 电路作业 (一)

1-4



$$P_A = -I_A \cdot U_A = -112W \text{ (发出 } 112W \text{)}$$

$$P_B = I_B U_B = 48W \text{ (吸收 } 48W \text{)}$$

$$P_C = -I_C U_C = -16W \text{ (发出 } 16W \text{)}$$

$$P_D = I_D U_D = 65W \text{ (吸收 } 65W \text{)}$$

$$P_F = -I_F \cdot U_F = -15W \text{ (发出 } 15W \text{)}$$

由KVL得:  $U_E + U_F = U_D$

$$\therefore U_E = 100V$$


$$P_E = I_E U_E = 30W \text{ (吸收 } 30W \text{)}$$

$$P_{\text{吸收}} = P_B + P_D + P_E = 143W$$

$$P_{\text{发}} = P_A + P_C + P_F = 143W$$

$$P_{\text{吸收}} = P_{\text{发}}$$

$\therefore$  解答正确

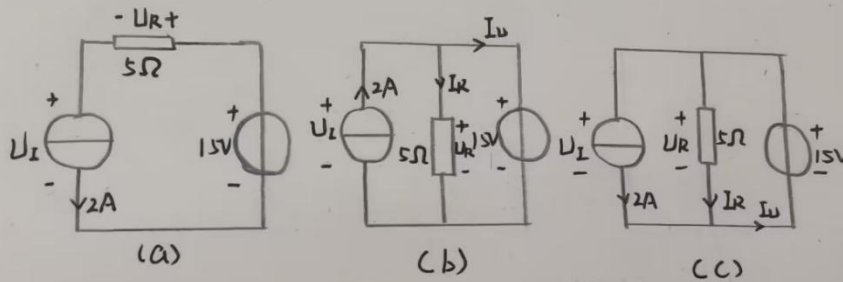

(a)  $P_R = I^2 R = 20 \text{ W}$  (吸收 20W)

$P_U = -I \cdot U = -30 \text{ W}$  (发出 30W)

由 KVL:  $U_I + U_R = U$

$\therefore U_I = 5 \text{ V}$

$\therefore P_I = U_I \cdot I = 10 \text{ W}$  (吸收 10W)

(b) 由 KVL:  $U_I = U \Rightarrow U_I = 15 \text{ V}$

$U_R = U \Rightarrow U_R = 15 \text{ V}$

$I_R = \frac{U_R}{R} = 3 \text{ A}$

$P_R = U_R \cdot I_R = 45 \text{ W}$  (吸收 45W)

由 KCL:  $I_R + I_U = I$

$I_U = -1 \text{ A}$

$\therefore P_U = U \cdot I_U = -15 \text{ W}$  (发出 15W)

$P_I = -U_I \cdot I = -30 \text{ W}$  (发出 30W)

(c) 由 KVL:  $U_R = U = 15 \text{ V}$   
 $U_I = U = 15 \text{ V}$


$I_R = \frac{U_R}{R} = 3 \text{ A}$

$P_R = U_R \cdot I_R = 45 \text{ W}$  (吸收 45W)

由 KCL:  $I_U = I + I_R = 5 \text{ A}$

$P_I = U_I \cdot I = 30 \text{ W}$  (吸收 30W)

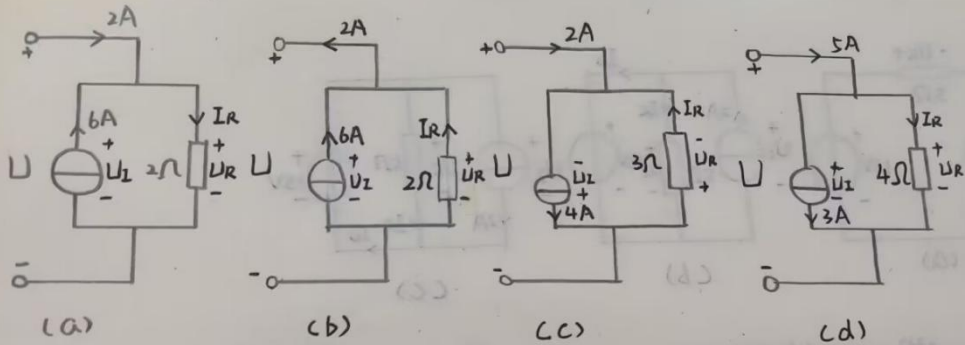$P_U = -I_U \cdot U = -75 \text{ W}$  (发出 75W)



(a) 由KCL:  $I + I_{\text{支}} = I_R \Rightarrow I_R = 8A$

$U_R = I_R \cdot R = 16V$

由KVL:  $U_1 = U_R = 16V$

$U = U_R = 16V$

$P_{\text{支}} = U \cdot I_{\text{支}} = 32W$  (吸收32W)

$P_I = -U_1 \cdot I = -96W$  (发出96W)

$P_R = I_R \cdot U_R = 128W$  (吸收128W)

$\therefore P_{\text{支}} = P_R - P_{I\text{发}}$

(b) 由KCL:  $I_{\text{支}} = I + I_R \Rightarrow I_R = -4A$

$\therefore U_R = -I_R \cdot R = 8V$

$\therefore$  由KVL:  $U_1 = U_R = 8V, U = U_R = 8V$

$P_R = -I_R U_R = 32W$  (吸收32W)

$P_I = -I \cdot U_1 = -48W$  (发出48W)

$P_{\text{支}} = -I U = -16W$  (发出16W)

$P_{\text{支发}} = P_{I\text{发}} - P_R$

(c) 由KCL:  $I_{\text{支}} + I_R = I \Rightarrow I_R = 2A$

$U_R = I_R \cdot R = 6V$

由KVL:  $U_1 = U_R = 6V$

$U = -U_1 = -6V$

$P_{\text{支}} = -U I_{\text{支}} = 12W$  (发出12W)

$P_R = I_R \cdot U_R = 12W$  (吸收12W)

$P_I = -U_1 \cdot I = -24W$  (发出24W)

$P_{\text{支发}} = P_{I\text{发}} - P_R$

(d) 由KCL:  $I + I_R = I_{\text{支}} \Rightarrow I_R = 2A$

$U_R = I_R \cdot R = 8V$

$\therefore$  由KVL:  $U_1 = U_R = 8V, U = U_R = 8V$


$P_{\text{支}} = U I_{\text{支}} = 40W$  (吸收40W)

$P_R = U_R I_R = 16W$  (吸收16W)

$P_I = U_1 \cdot I = 24W$  (吸收24W)


$P_{\text{支}} = P_R + P_I$

1—15

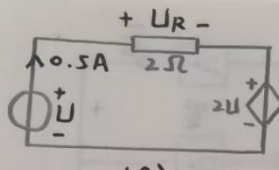

(a)

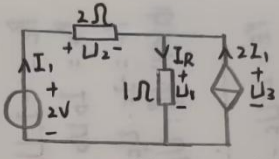
(a)  $U_R = I \cdot R = 1V$   
 由KVL:  $U_R + 2U = U$   
 $\therefore U = -1V$   
 $\therefore P_R = U_R \cdot I = 0.5W$  (吸收0.5W)  
 $P_U = -I \cdot U = 0.5W$  (吸收0.5W)  
 $P_{2U} = I \cdot 2U = -1W$  (发出1W)



(b)


(b)  $U_2 = R_2 \cdot I_1$   
 由KCL:  $I_R = I_1 + 2I_1 = 3I_1$   
 $U_1 = R_1 \cdot I_R$   
 由KVL:  $U = U_1 + U_2$   
 $\therefore I_1 = 0.4A$   
 $\therefore P_U = -I_1 \cdot U = -0.8W$  (发出0.8W)  
 $P_{R1} = I_R^2 \cdot R_1 = 1.44W$  (吸收1.44W)  
 $P_{R2} = I_1^2 \cdot R_2 = 0.32W$  (吸收0.32W)  
 $U_1 = R_1 \cdot I_R = 1.2V$   
 由KVL:  $U_3 = U_1 = 1.2V$   
 $\therefore P_{I1} = -2I_1 \cdot U_1 = -0.96W$  (发出0.96W)

1—17

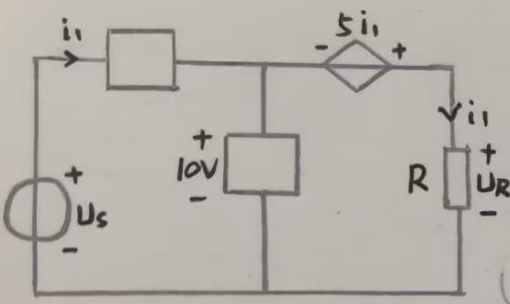


(a)

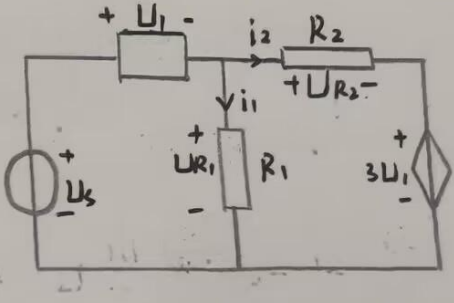(a) 由KVL:  $U_{10} + U_L = U_R$   
 $\therefore U_{10} = 10V, U_L = 5i_1 = 5V$   
 $U_R = i \cdot R = 2i$   
 $\therefore i = 7.5A$



(b)

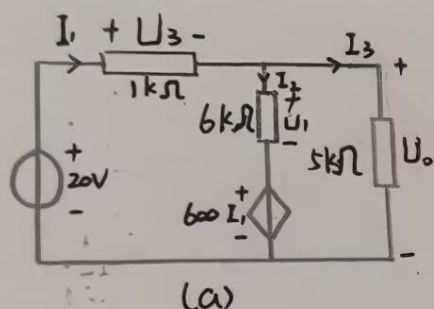(b)  $U_{R1} = i_1 \cdot R_1 = 9V$   
 由KVL:  $U_S = U_1 + U_{R1}$   
 $\therefore U_1 = 1V$   
 由KVL:  $U_{R1} = 3U_1 + U_{R2}$   
 $\therefore U_{R2} = 6V$   
 $i_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = 6A$



(a)

(a) 由KCL:  $I_1 = I_2 + I_3 \dots \textcircled{1}$

$$U_1 = 6k\Omega \cdot I_2 \quad U_0 = 5k\Omega \cdot I_3$$

$$U_3 = 1k\Omega \cdot I_1$$


由KVL:  $20V = 600I_1 + U_1 + U_3 \dots \textcircled{2}$

$$U_0 = U_1 + 600I_1$$

由①②③④得:  $I_2 = 2mA, I_3 = 3mA$

$$\therefore I_1 = I_2 + I_3 = 5mA$$

$$U_0 = U_1 + 600I_1 = 15V$$

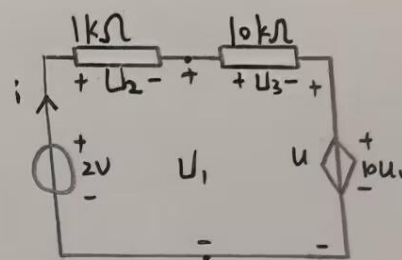

(b)

$$(b) U_2 = 1k\Omega \cdot i_1$$

$$U_3 = 10k\Omega \cdot i_1$$

由KVL:  $10U_1 + U_2 + U_3 = 2V$

$$U_1 = U_3 + 10U_1$$

解得:  $U_1 = 20V$

$$U = 10U_1 = 200V$$