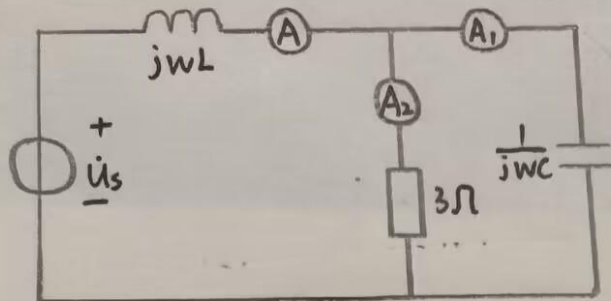


## 电路作业 (八)

9-4



解4: 设  $\dot{I}_2 = I_2 \angle \varphi_0$

$$\therefore \dot{U}_2 = 3I_2 \angle \varphi_0$$

$$\therefore \dot{I}_1 = 3I_2 \omega C \angle \varphi_0 + 90^\circ$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}$$

$$\text{设 } \dot{I} = 5 \angle \varphi \text{ A}$$

$$\therefore \dot{U}_1 = 20 \angle \varphi + 90^\circ \text{ V}$$


$$\dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2$$

$$\therefore \begin{cases} 5 \angle \varphi = 3I_2 \omega C \angle \varphi_0 + 90^\circ + I_2 \angle \varphi_0 \\ 16 \angle -60^\circ = 20 \angle \varphi + 90^\circ + 3I_2 \angle \varphi_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 15 \cos(\varphi - \varphi_0) - 20 \sin(\varphi - \varphi_0) = 16 \cos(60^\circ + \varphi_0) \\ 20 \cos(\varphi - \varphi_0) = -16 \sin(60^\circ + \varphi_0) \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} \varphi_0 = -150^\circ \\ \varphi = -113.13^\circ \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \varphi_0 = 140.55^\circ \\ \varphi = -145.76^\circ \end{cases}$$
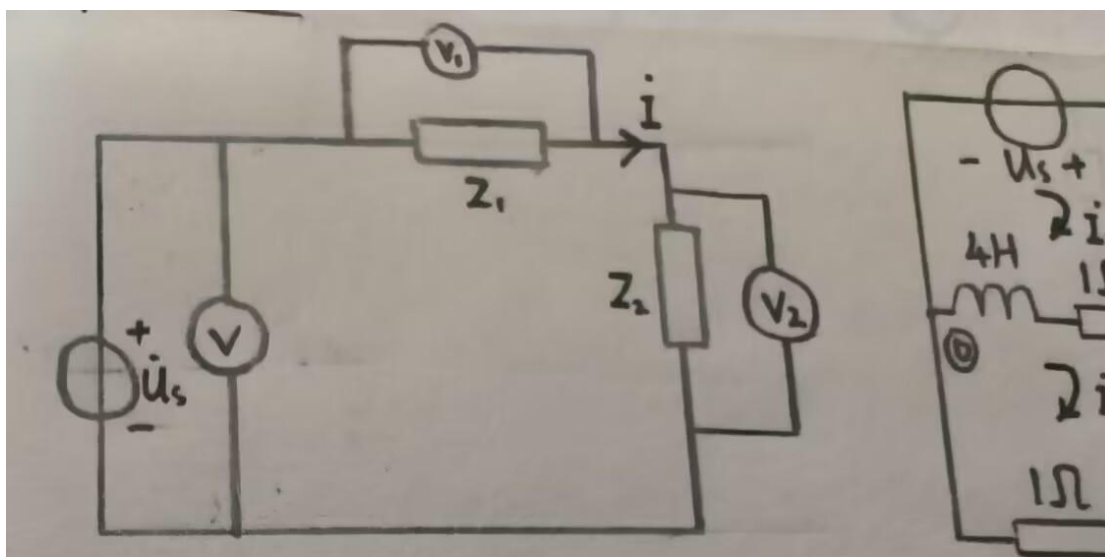
$$\therefore \begin{cases} I_1 = 3 \text{ A} \\ I_2 = 4 \text{ A} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} I_1 = 4.799 \text{ A} \\ I_2 = 1.404 \text{ A} \end{cases}$$



解4:  $U_1 \cdot I \cdot \cos\varphi_{21} = P_1$

$$\therefore \varphi_{21} = \pm 69.46^\circ$$

$$\therefore Z_1 = 42.75 \angle \pm 69.46^\circ \Omega$$


$$Z_2 = 60 \angle \varphi_{22} \Omega$$

$$Z = 25 \angle \varphi_2 \Omega$$


$$Z = Z_1 + Z_2$$

$$\therefore 25 \angle \varphi_2 = 42.75 \angle \pm 69.46^\circ + 60 \angle \varphi_{22}$$

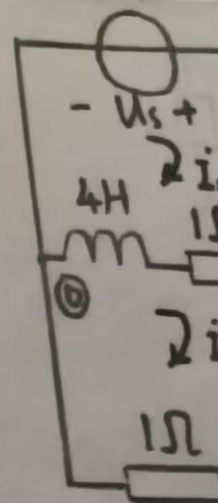
$$\therefore \text{解4得: } \varphi_{22} = \pm 90^\circ$$




9-17

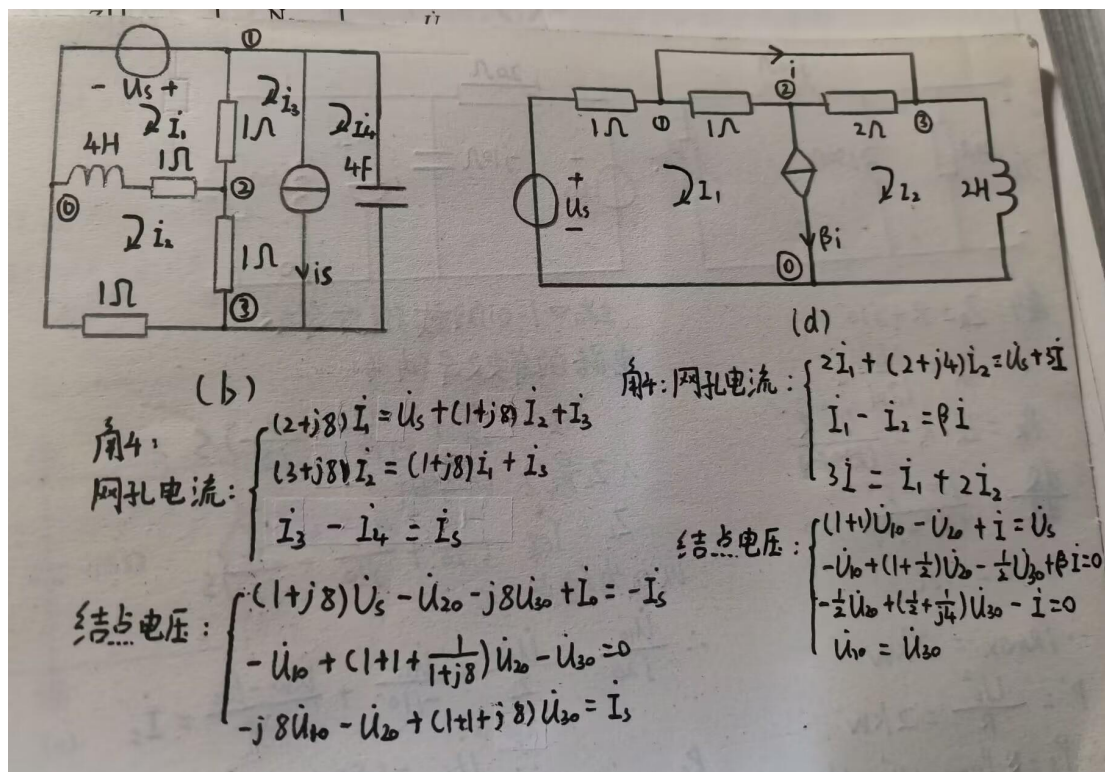

9-19

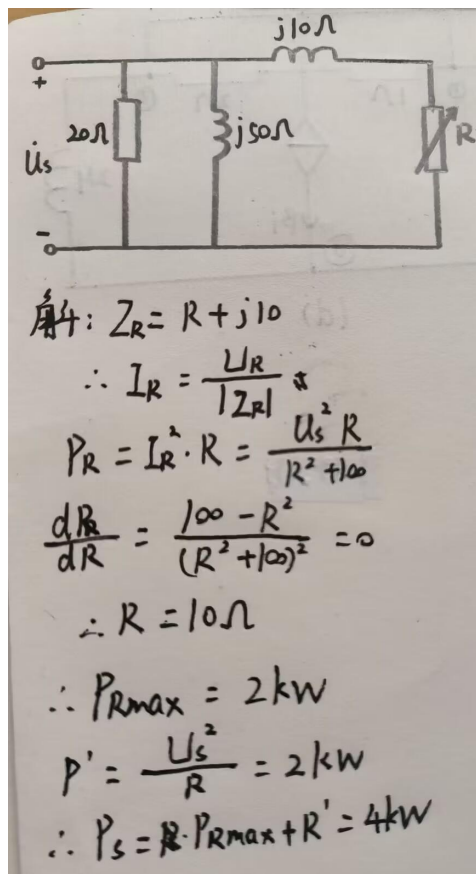



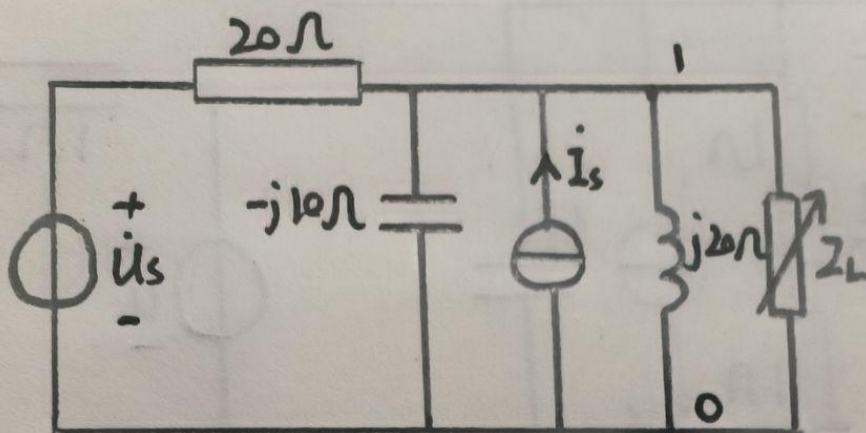

端口 1-0 的戴维宁等效  
电路的等效导纳为:

$$Y_{eq} = \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{j20} \right) S$$

$\therefore Z_L$  最大功率时

$$Z_L = Y_{eq}^* = \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{j10} - \frac{1}{j20} \right) S$$

以 0 为结点

$$\therefore \frac{\dot{U}_{10}}{j20} + \frac{\dot{U}_{10}}{Z_L} + \frac{\dot{U}_{10}}{-j10} + \frac{\dot{U}_{10} - \dot{U}_s}{20} = \dot{I}_s$$

$$\therefore \dot{U}_{10} = (50 + j50) V$$

$$\bar{S}_i = \dot{I}_s^* \cdot \dot{U}_{10} = (250 + j250) V \cdot A$$

$$\bar{S}_u = \dot{U}_s \cdot \left( \frac{\dot{U}_{10} - \dot{U}_s}{20} \right)^* = (250 - j250) V \cdot A$$

11-5

$$\begin{aligned} \text{解4: } C &= \frac{1}{\omega^2 L} = 0.1 \mu\text{F} \\ \text{令 } \dot{U}_s &= 1 \angle 0^\circ \text{ V} \\ \therefore \dot{U}_R &= \\ \therefore U_R &= \sqrt{2} \cos(5000t) \text{ V} \\ Q &= \frac{\omega_0 L}{R} = 40 \\ \therefore U_L &= 40\sqrt{2} \cos(5000t + 90^\circ) \text{ V} \\ U_C &= 40\sqrt{2} \cos(5000t - 90^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

11-9

$$\begin{aligned} \text{解4: } \omega &= 2\pi f = 2\pi \times 10^6 \text{ rad/s} \\ R &= \frac{U_s}{I(j\omega_0)} = 10 \Omega \\ Q &= \frac{U_C(j\omega_0)}{U_s} = 100 \\ Q &= \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \\ \therefore L &= \frac{QR}{\omega_0} = 159.2 \mu\text{H} \\ C &= \frac{1}{\omega_0 R Q} = 159.2 \text{ pF} \end{aligned}$$