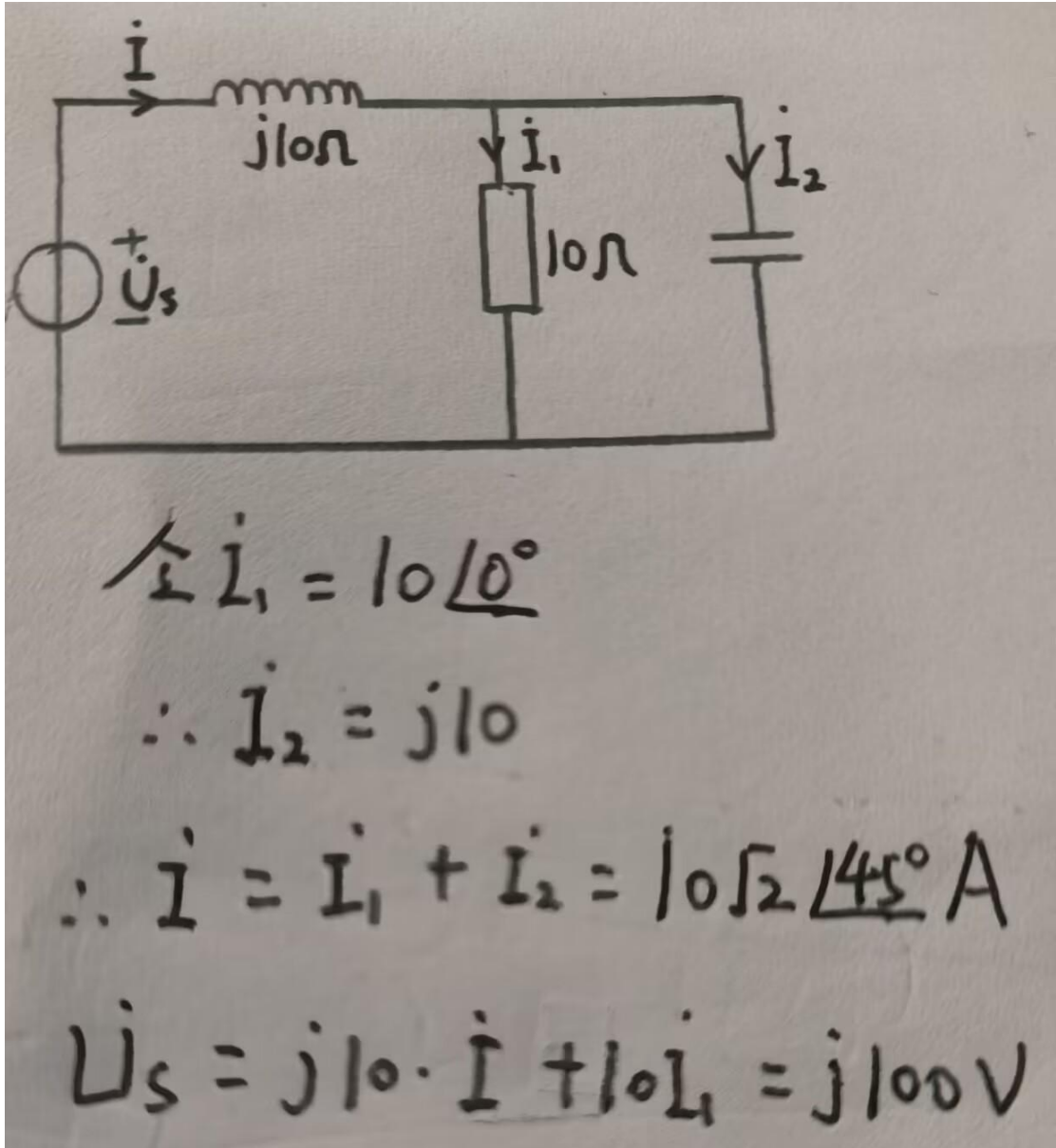


## 电路作业（七）

8-10



8-14

$$\text{解: } \dot{U}_s = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$j\omega L = j25 \Omega$$

$$\dot{U}_L = \frac{j25}{R + j25} \cdot \dot{U}_s$$

$$\therefore R = 66.14 \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{R + j25} = 1 \angle -20.7^\circ \text{ A}$$

$$\therefore i = \sqrt{2} \cos(10^3 t - 20.7^\circ) \text{ A}$$

## 8-15

(a)

$\dot{I} = I \angle \varphi_i$      $\dot{U}_s = U_s \angle \varphi_s$   
 $\therefore \dot{U}_1 = 30 \angle \varphi_i$   
 $\dot{U}_2 = 60 \angle 90^\circ + \varphi_i$   
 $\therefore \dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 30 \angle \varphi_i + 60 \angle 90^\circ + \varphi_i$   
 $\therefore U_s \angle \varphi_s - \varphi_i = 30 + j60$   
 $= 67.08 \angle 63.43^\circ$   
 $\therefore U_s = 67.08 \text{ V}$

(b)

$\dot{I} = I \angle \varphi_i$      $\dot{U}_s = U_s \angle \varphi_s$   
 $\therefore \dot{U}_1 = 15 \angle \varphi_i$   
 $\dot{U}_2 = 80 \angle \varphi_i + 9^\circ$   
 $\dot{U}_3 = 100 \angle \varphi_i - 90^\circ$   
 $\therefore \dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_3$   
 $\therefore U_s \angle \varphi_s - \varphi_i = 15 + j80 - j100$   
 $= 15 - j20$   
 $= 25 \angle -53.13^\circ$   
 $\therefore U_s = 25 \text{ V}$

## 8-20

$i_2 = C \cdot \frac{d u_C}{dt} = 4\sqrt{2} \cos 10^6 t \text{ V}$   
 $\dot{U}_s = 25 \angle -126.87^\circ \text{ V}$      $\dot{U}_C = 20 \angle -90^\circ \text{ V}$   
 $\dot{I} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_C}{R} = -5 \text{ A}$   
 $i = -5\sqrt{2} \cos 10^6 t \text{ A}$   
 $\therefore i_1 = i - i_2 = -9\sqrt{2} \cos 10^6 t \text{ A}$

$(2) \dot{I}_1 = -9 \text{ A} = 9 \angle 180^\circ \text{ A}$   
 $\therefore \Delta \varphi = -90^\circ - 180^\circ = -270^\circ$   
 $\therefore \Delta \varphi = 90^\circ$   
 电压超前电流  $90^\circ$   
 $\therefore$  支路1可能是电感